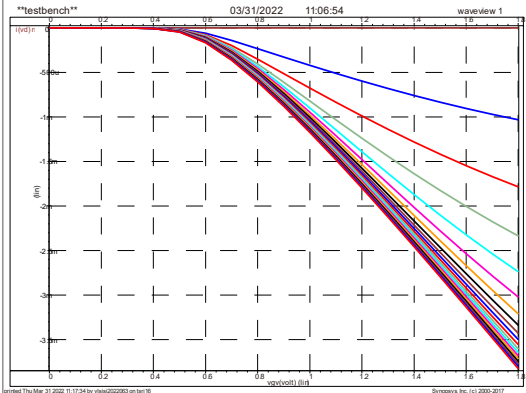
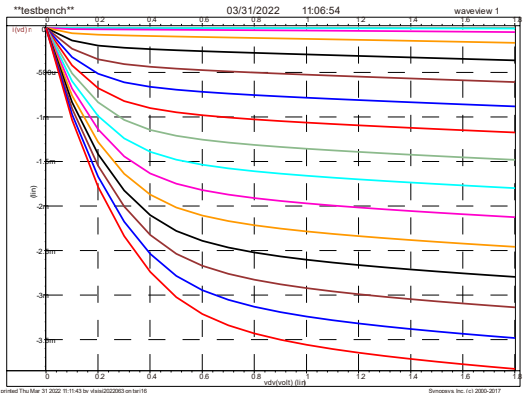



VLSI Circuits Design HW#2

Course	Name	Student ID
[3] 2-4	陳旭祺	E24099059


● 1A - NMOS characteristic curve

$i_{DS} - v_{DS}$ with v_{GS}	$i_{DS} - v_{GS}$ with v_{DS}
	
解釋	解釋
<p>在HSPICE測試檔下，PROBE關鍵字，將指定的輸出變數儲存到HSPICE的介面圖形資料檔中。</p> <ol style="list-style-type: none"> $v_{GS} < v_t$時，由於MOS結構是back-to-back diode，正常情況下，即使施加多大V_{DS}，電流一樣是0。 $v_{GS} > v_t$時，n-channel的電子通道形成，產生電流。 從不同曲線看，當v_{DS}不斷加大，曲線會趨於緊密，代表電流會趨於飽和，v_{DS}再繼續增加對電流影響不大。 	<ol style="list-style-type: none"> $v_{DS} = 0$代表MOS兩端無跨壓，自然不會產生電流。 由於v_{DS}非常小，$(v_{GS} - V_t)v_{DS} \gg \frac{1}{2}v_{DS}^2$，則可將二次乘積項消除，因此可視MOSFET為一電阻，電阻值為$r_{DS} = \frac{1}{g_{DS}}$。 當$v_{DS}$不斷加大，靠近drain端的channel深度不斷減少，一直加到$v_{GS} - v_{DS} = v_{GD} = V_t$，此時drain端的channel被"捏到沒有"(等於0)，稱為pinch off，進入飽和(saturation)區。
HSPICE語法	
<p>*電源名稱V、電壓VGV跨在G和GND端 VG G GND VGV VD D GND VDV</p> <p>*使用DC穩態分析，因此波型檔會輸出至*.sw0，固定VGV電壓為0，掃描VDV電壓以0.1間隔從0至1.8，接下來VGV增加至0.2，繼續掃描VDV電壓以0.1間隔從0至1.8，因此最後畫出來的波型y-axis軸會是vgs。</p> <p>.DC VGV 0 1.8 0.1 sweep VDV 0 1.8 0.1</p> <p>*.PROBE關鍵字將以下指定變數會輸出到波型檔 .probe i(MM0) vds(MM0) vgs(MM0)</p>	



● 1B - PMOS characteristic curve

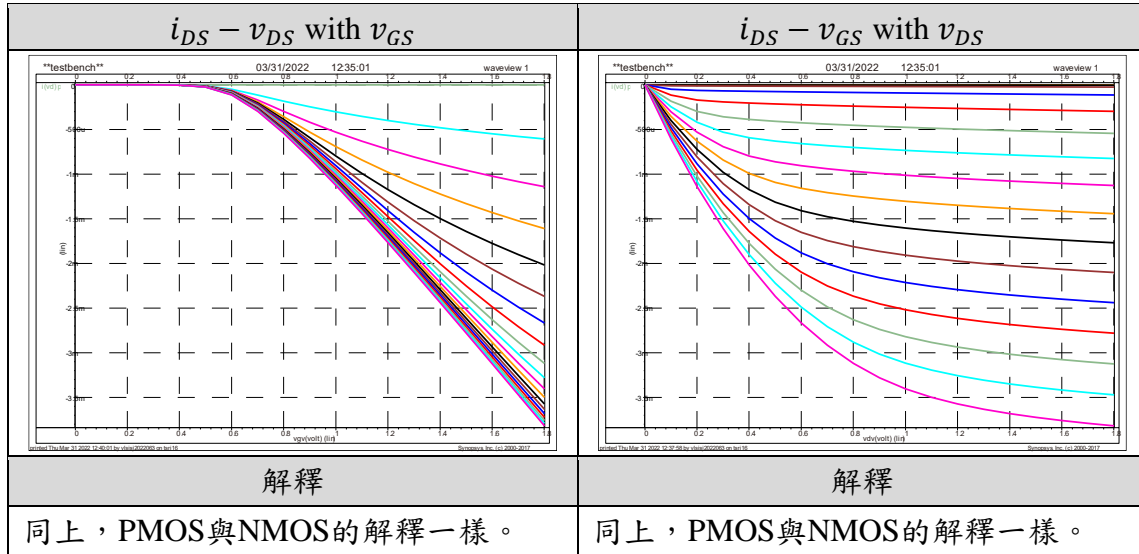

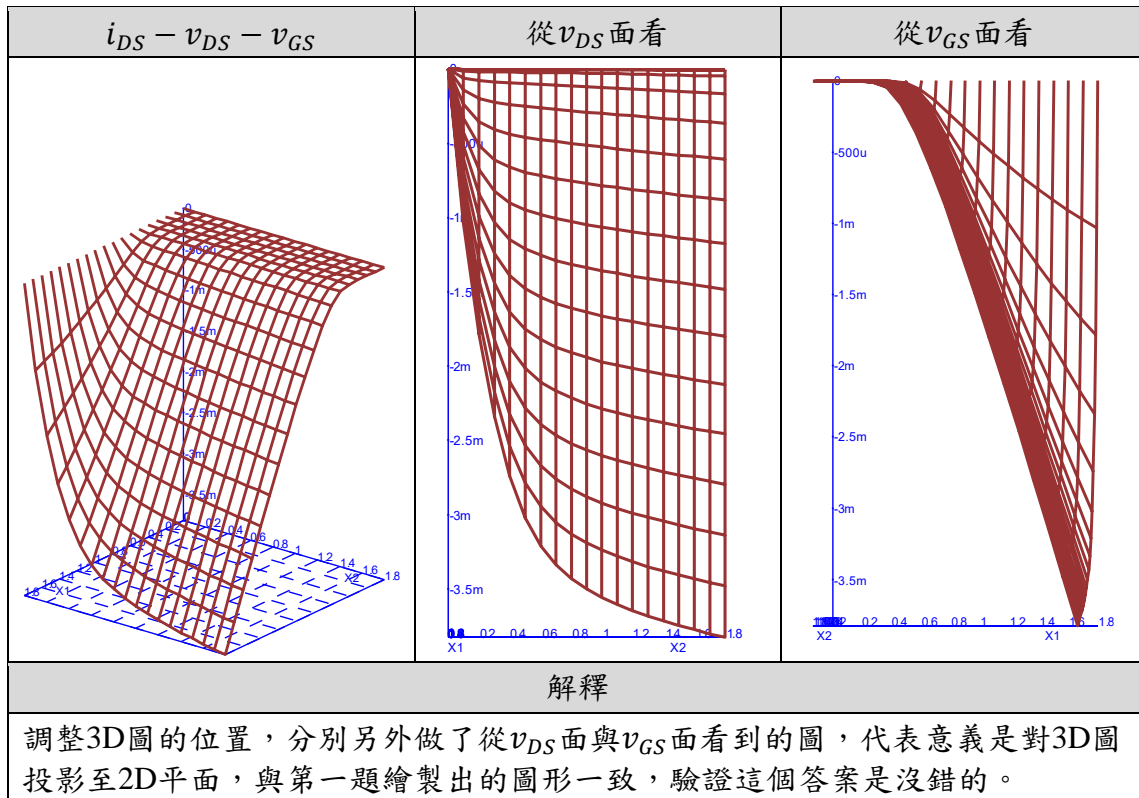● 1C – NMOS characteristic curve in 3D view



● 1D – find the proper W of PMOS

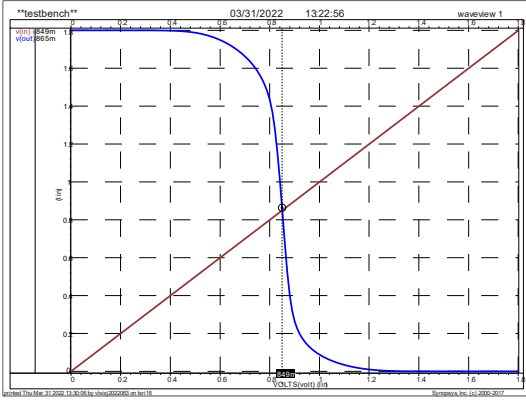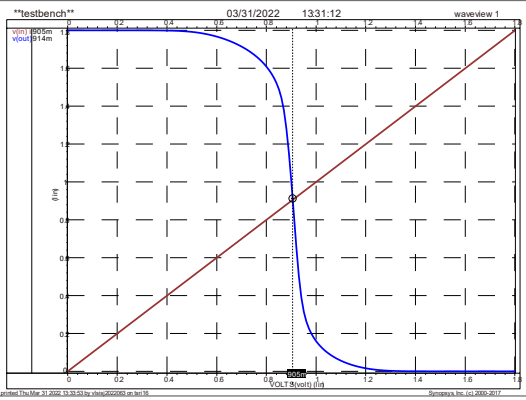$\left(\frac{W}{L}\right)_N = \frac{2\mu m}{0.18\mu m}, \left(\frac{W}{L}\right)_P = \frac{4\mu m}{0.18\mu m}$ $\Rightarrow V_{V_{in}=V_{out}} = 0.849V$	$\left(\frac{W}{L}\right)_N = \frac{2\mu m}{0.18\mu m}, \left(\frac{W}{L}\right)_P = \frac{6\mu m}{0.18\mu m}$ $\Rightarrow V_{V_{in}=V_{out}} = 0.905V$
	
解釋	
<p>在HSPICE測試檔下.meas DC Vth FIND V(out) WHEN V(out) = V(in)指令，量測DC穩態分析與$V_{in} = V_{out}$下，"out"這個節點名字的電壓值並存入變數Vth。根據題目給的數據測出的臨界電壓值過小，未達一半$\frac{V_{DD}}{2} = 0.9V$，在固定NMOS的W下，需要提高PMOS的W，使PMOS電流值加大，更容易導通，這樣臨界電壓才會加大，這部分觀念可以參考U17-8。</p>	

● 1E - Linear delay model of inverter

HSPICE語法
<p>* 時間td過後才開始測量，在$V_{in} = 0.9$並且第二次下降與在$V_{out} = 0.9$並且第二次上升的時間差存入變數tdelay_rise</p> <pre>.measure tran tdelay_rise trig v(in) val=0.9 td=0 fall=2 targ v(out) val=0.9 rise=2</pre> <p>.measure tran tdelay_fall trig v(in) val=0.9 td=0 rise=2 targ v(out) val=0.9 fall=2</p> <p>* propagation delay time為rising propagation delay time與falling propagation delay time的平均值</p> <pre>.measure tran tdelay_avg param = '(tdelay_rise + tdelay_fall) / 2'</pre>
實驗值分析
<p>使用matlab內建函數polyfit(x,y,1)，將7筆實驗值做最小平方方法找出擬合一階多項式的最佳方程式。</p> $\min SSE = \min \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2 = \min \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx)^2$


$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial a} \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx)^2 = 0 \\ \frac{\partial}{\partial b} \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx)^2 = 0 \end{cases}$$

理論值計算

1D小題藉由調整PMOS和NMOS電晶體的W使logic gate switching threshold voltage在 $\frac{V_{DD}}{2}$ ，也就是beta ratio $\frac{\beta_p}{\beta_n} = 1$ ，此時電晶體的W為 $W_{pmos}:W_{nmos} = 3:1 \Rightarrow \mu_p:\mu_n = 1:3$ ，透過RC delay model將PMOS阻值model為 $3R$ 、將NMOS阻值model為 $1R$ 。

根據講義U20-6使用linear delay model的normalization的準則 - **最小delay的值**，也就是一個inverter沒有parasitic delay下delay值，此題為 $1RC + 3RC = 4RC$ ，再根據講義U20-P6，在.18製程下 $3RC = 12 ps$ ，所以 $1RC = 4 \cdot 10^{-12}s \Rightarrow 4RC = 16 \cdot 10^{-12}s$ ，因此一個inverter使用linear delay model分析下的delay time為

$$d = \frac{t_{td}}{\tau} \Rightarrow t_{td} = d \cdot \tau = (1 \cdot h + 1) \cdot 4RC = 1.6 \cdot 10^{-11}h + 1.6 \cdot 10^{-11}(s)$$

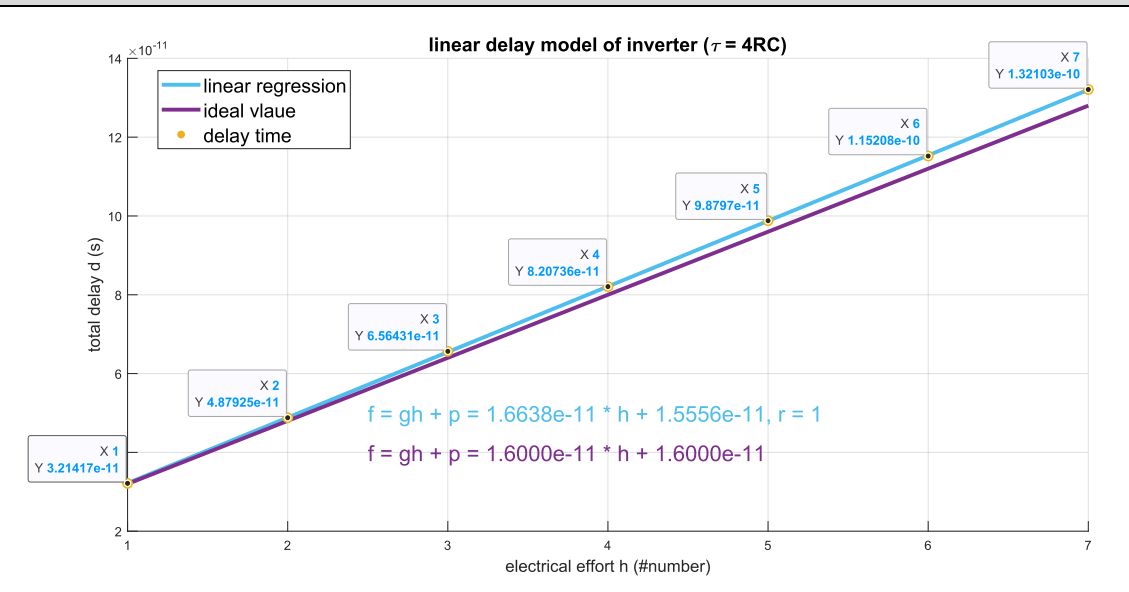linear delay model of inverter ($\tau = 4RC$)



圖表解釋

由前面兩者分析繪圖如上，delay d 與electrical effort/fanout h 兩變數相關係數 $\gamma \sim 1$ ，呈現高度相關，且與理論值計算的linear delay model方程式差距非常小。

● 1F - Linear delay model of 3-input NOR gate

理論值計算

同上題參數 $\mu_p:\mu_n = 1:3$ ，而為了使3-input NOR gate上下迴路RC充放電一致，故決定NMOS的尺寸為1、PMOS的尺寸為9。

 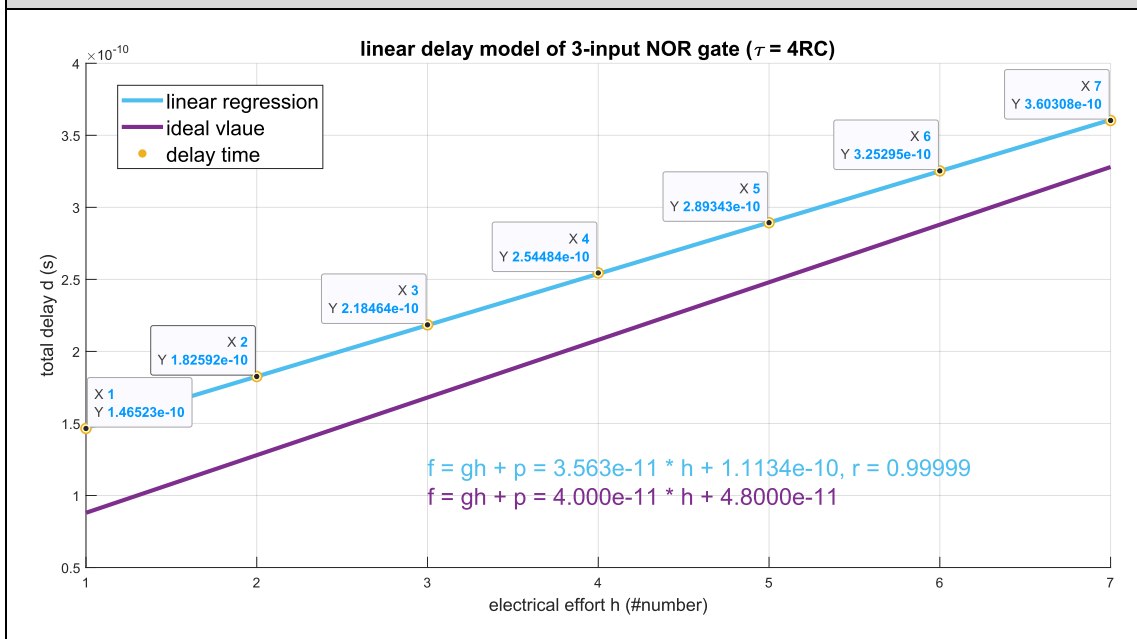linear delay model of 3-input NOR gate ($\tau = 4RC$)

圖表解釋

本題未指定3-input NOR gate輸入端的接法，而我是用 worst case 去接，電路上面 PMOS 中 B、C 端接地是 always ON，而 A 端會隨著輸入訊號 pulse_in 上下起伏，無論是在 (output) rising 和 falling 的階段都會有 A 端與 B 端寄生電容 $18C$ 、B 端與 C 端寄生電容 $18C$ 影響，這些都是 linear delay model 所忽略的值，所以上面的圖測量值迴歸線的斜率才會比理論值計算高。

● 1G - Compare 1E and 1F

詳細分析過程如前面所述，整理表格如下

	理論delay time(s)	實際delay time(s)
inverter	$1.6 \cdot 10^{-11}h + 1.6 \cdot 10^{-11}$	$1.7 \cdot 10^{-11}h + 1.6 \cdot 10^{-11}$
3-input NOR gate	$4.0 \cdot 10^{-11}h + 4.8 \cdot 10^{-11}$	$3.6 \cdot 10^{-11}h + 1.1 \cdot 10^{-11}$

● 2A - Path logical delay G and total path effort F

A. 7-input NAND gate and inverter

$$\left\{ \begin{array}{l} G = \prod g_i = \frac{8}{3} \cdot 1 = \frac{8}{3} \\ B = 1 \\ H = \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{1000f}{10f} = 100 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F = GBH = \frac{8}{3} \cdot 100 = \frac{800}{3}$$

$$P = \sum p = 6 + 1 = 7$$

$$D = NF^{\frac{1}{N}} + P = 2 \cdot \left(\frac{800}{3} \right)^{\frac{1}{2}} + 7 = 39.66$$

B. 3-input NAND gate and 2-input NOR gate

$$\left\{ \begin{array}{l} G = \prod g_i = \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{25}{9} \\ B = 1 \\ H = \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{1000f}{10f} = 100 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F = GBH = \frac{25}{9} \cdot 100 = \frac{2500}{9}$$

$$P = \sum p = 3 + 2 = 5$$

$$D = NF^{\frac{1}{N}} + P = 2 \cdot \left(\frac{2500}{9} \right)^{\frac{1}{2}} + 5 = 38.33$$

C. 2-input NAND gate and 3-input NOR gate

$$\left\{ \begin{array}{l} G = \prod g_i = \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{3} = \frac{28}{9} \\ B = 1 \\ H = \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{1000f}{10f} = 100 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F = GBH = \frac{28}{9} \cdot 100 = \frac{2800}{9}$$

$$P = \sum p = 2 + 3 = 5$$

$$D = NF^{\frac{1}{N}} + P = 2 \cdot \left(\frac{2800}{9} \right)^{\frac{1}{2}} + 5 = 40.28$$

D. 3-input NAND gate, inverter A, 2-input NAND gate, and inverter B

$$\left\{ \begin{array}{l} G = \prod g_i = \frac{5}{3} \cdot 1 \cdot \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{20}{9} \\ B = 1 \\ H = \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{1000f}{10f} = 100 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F = GBH = \frac{20}{9} \cdot 100 = \frac{2000}{9}$$

$$P = \sum p = +3 = 5$$

$$D = NF^{\frac{1}{N}} + P = 4 \cdot \left(\frac{2000}{9}\right)^{\frac{1}{4}} + 7 = 22.44$$

● 2B - Electrical effort h per stage

A. 7-input NAND gate and inverter

$$\hat{f} = F^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{800}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{4801}{294}$$

$$\hat{f} = gh = g \frac{C_{out}}{C_{in}} \Rightarrow (C_{in})_i = \frac{g_i(C_{out})_i}{\hat{f}}$$

$$C_{in} = 1000 \cdot 1 \cdot \frac{4801}{294} = 61.24$$

$$(C_{in})' = 61.24 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{4801}{294} = 10$$

$$h_{inverter} = \frac{C_{out}}{(C_{in})'} = \frac{1000}{61.24} = 16.33$$

$$h_{7\text{-input NAND gate}} = \frac{(C_{out})'}{(C_{in})''} = \frac{61.24}{10} = 6.12$$

B. 3-input NAND gate and 2-input NOR gate

$$\hat{f} = F^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{2500}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{50}{3}$$

$$\hat{f} = gh = g \frac{C_{out}}{C_{in}} \Rightarrow (C_{in})_i = \frac{g_i(C_{out})_i}{\hat{f}}$$

$$C_{in} = 1000 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{50} = 100$$

$$(C_{in})' = 100 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4801}{294} = 10$$

$$h_{2\text{-input NOR gate}} = \frac{C_{out}}{(C_{in})'} = \frac{1000}{100} = 10$$

$$h_{3\text{-input NAND gate}} = \frac{(C_{out})'}{(C_{in})''} = \frac{100}{10} = 10$$

C. 2-input NAND gate and 3-input NOR gate

$$\hat{f} = F^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{2800}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{8096}{459}$$

$$\hat{f} = gh = g \frac{C_{out}}{C_{in}} \Rightarrow (C_{in})_i = \frac{g_i(C_{out})_i}{\hat{f}}$$

$$C_{in} = 1000 \cdot \frac{7}{3} \cdot \frac{459}{8096} = 132.94$$

$$(C_{in})' = 132.94 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{459}{8096} = 10$$

$$h_{3\text{-input NOR gate}} = \frac{C_{out}}{(C_{in})'} = \frac{1000}{132.94} = 7.52$$

$$h_{2\text{-input NAND gate}} = \frac{(C_{out})'}{(C_{in})''} = \frac{132.94}{10} = 13.29$$

D.3-input NAND gate, inverter A, 2-input NAND gate, and inverter B

$$\hat{f} = F^{\frac{1}{N}} = \left(\frac{2000}{9}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1583}{410}$$

$$\hat{f} = gh = g \frac{C_{out}}{C_{in}} \Rightarrow (C_{in})_i = \frac{g_i(C_{out})_i}{\hat{f}}$$

$$C_{in} = 1000 \cdot 1 \cdot \frac{410}{1583} = 259$$

$$(C_{in})' = 259 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{410}{1583} = 89.44$$

$$(C_{in})'' = 89.44 \cdot 1 \cdot \frac{410}{1583} = 23.17$$

$$(C_{in})''' = 23.17 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{410}{1583} = 10$$

$$h_{3\text{-input NAND gate}} = \frac{C_{out}}{(C_{in})'} = \frac{1000}{259} = 3.86$$

$$h_{\text{inverter A}} = \frac{(C_{out})'}{(C_{in})''} = \frac{259}{89.44} = 2.90$$

$$h_{2\text{-input NAND gate}} = \frac{(C_{out})''}{(C_{in})'''} = \frac{89.44}{23.17} = 3.86$$

$$h_{\text{inverter B}} = \frac{(C_{out})'''}{(C_{in})''''} = \frac{23.17}{10} = 2.32$$

● 2C - Size the gates

A.7-input NAND gate and inverter

I. 7-input NAND gate

$$C_{in} = 2r + 6r = 8r = 10fF \Rightarrow r = 1.25$$

$$\text{PMOS : } 2r = 2.5fF \Rightarrow W = \frac{2.5fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 1.25\mu m$$

$$\text{NMOS : } 6r = 7.5fF \Rightarrow W = \frac{7.5fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 3.25\mu m$$

II. inverter

$$C_{in} = 2r + 1r = 3r = 61.24fF \Rightarrow r = 20.41$$

$$\text{PMOS : } 2r = 40.83fF \Rightarrow W = \frac{40.83fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 20.42\mu m$$

$$\text{NMOS : } 6r = 20.41fF \Rightarrow W = \frac{20.41fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 10.21\mu m$$

B.3-input NAND gate and 2-input NOR gate

I. 3-input NAND gate

$$C_{in} = 2r + 3r = 5r = 10fF \Rightarrow r = 2$$

$$\text{PMOS : } 2r = 4fF \Rightarrow W = \frac{4fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 2\mu m$$

$$\text{NMOS : } 3r = 6fF \Rightarrow W = \frac{6fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 3\mu m$$

II. 2-input NOR gate

$$C_{in} = 4r + 1r = 5r = 100fF \Rightarrow r = 20$$

$$\text{PMOS : } 4r = 80fF \Rightarrow W = \frac{80fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 40\mu m$$

$$\text{NMOS} : 1r = 20fF \Rightarrow W = \frac{20fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 10\mu m$$

C.2-input NAND gate and 3-input NOR gate

I. 2-input NAND gate

$$C_{in} = 2r + 2r = 4r = 10fF \Rightarrow r = 2.5$$

$$\text{PMOS} : 2r = 5fF \Rightarrow W = \frac{5fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 2.5\mu m$$

$$\text{NMOS} : 2r = 5fF \Rightarrow W = \frac{5fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 2.5\mu m$$

II. 3-input NOR gate

$$C_{in} = 6r + 1r = 7r = 132.94fF \Rightarrow r = 18.9914$$

$$\text{PMOS} : 6r = 113.95fF \Rightarrow W = \frac{113.95fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 56.98\mu m$$

$$\text{NMOS} : 1r = 18.99fF \Rightarrow W = \frac{18.99fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 9.50\mu m$$

D.3-input NAND gate, inverter A, 2-input NAND gate, and inverter B

I. 3-input NAND gate

$$C_{in} = 2r + 3r = 5r = 10fF \Rightarrow r = 2$$

$$\text{PMOS} : 2r = 4fF \Rightarrow W = \frac{4fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 2\mu m$$

$$\text{NMOS} : 3r = 6fF \Rightarrow W = \frac{6fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 3\mu m$$

II. Inverter A

$$C_{in} = 2r + 1r = 3r = 23.17fF \Rightarrow r = 7.723$$

$$\text{PMOS} : 2r = 15.447fF \Rightarrow W = \frac{15.447fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 7.72\mu m$$

$$\text{NMOS} : 1r = 7.723fF \Rightarrow W = \frac{7.723fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 3.86\mu m$$

III. 2-input NAND gate

$$C_{in} = 2r + 2r = 4r = 89.44fF \Rightarrow r = 22.36$$

$$\text{PMOS} : 2r = 44.72fF \Rightarrow W = \frac{44.72fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 22.36\mu m$$

$$\text{NMOS} : 2r = 44.72fF \Rightarrow W = \frac{44.72fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 22.36\mu m$$

由於LVS能判讀的最小精度只到小數點第二位，因此folding後的 W 需要整除至小數點第二位。PMOS需要folding 3次，故取 $W = 22.35 \mu m$ ；NMOS需要folding 5次，故取 $W = 22.35 \mu m$ 。

IV. Inverter B


$$C_{in} = 2r + 1r = 3r = 259fF \Rightarrow r = 86.3333$$

$$\text{PMOS} : 2r = 172.67fF \Rightarrow W = \frac{172.67fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 86.3333\mu m$$

$$\text{NMOS} : 1r = 86.33fF \Rightarrow W = \frac{86.33fF}{\frac{2fF}{\mu m}} = 43.1667\mu m$$


由於LVS能判讀的最小精度只到小數點第二位，因此folding後的 W 需要整除至小數點第二位。PMOS需要folding 10次，故取 $W = 86.4 \mu m$ ；NMOS需要folding 10次，故取 $W = 43.2 \mu m$ 。

● 2D - Delay time simulation

 

	t _{delay_rise}	t _{delay_fall}	t _{delay_fall}
7-input NAND gate and inverter	4.387e-10	8.148e-10	6.268e-10
3-input NAND gate and 2-input NOR gate	3.956e-10	6.361e-10	5.159e-10
2-input NAND gate and 3-input NOR gate	4.434e-10	6.642e-10	5.538e-10
3-input NAND gate, inverter A, 2-input NAND gate, and inverter B	2.839e-10	4.229e-10	3.534e-10

● 2E - Compare 2C and 2D

 



圖表解釋

保持在同一種控制變因下去比較測量數據才有意義，因此4種電路接法都是 worst case。由2A理論值計算可知第1種電路到第4種電路的delay依序為39.3RC, 38.33RC, 40.58RC, 22.44RC，呈上 $RC = 4e-12$ 即可推出delay time，與測量值做比較，其中第4種電路無論是理論值還是計算值delay time都是最小，整體趨勢大致吻合。


VLSI lab2

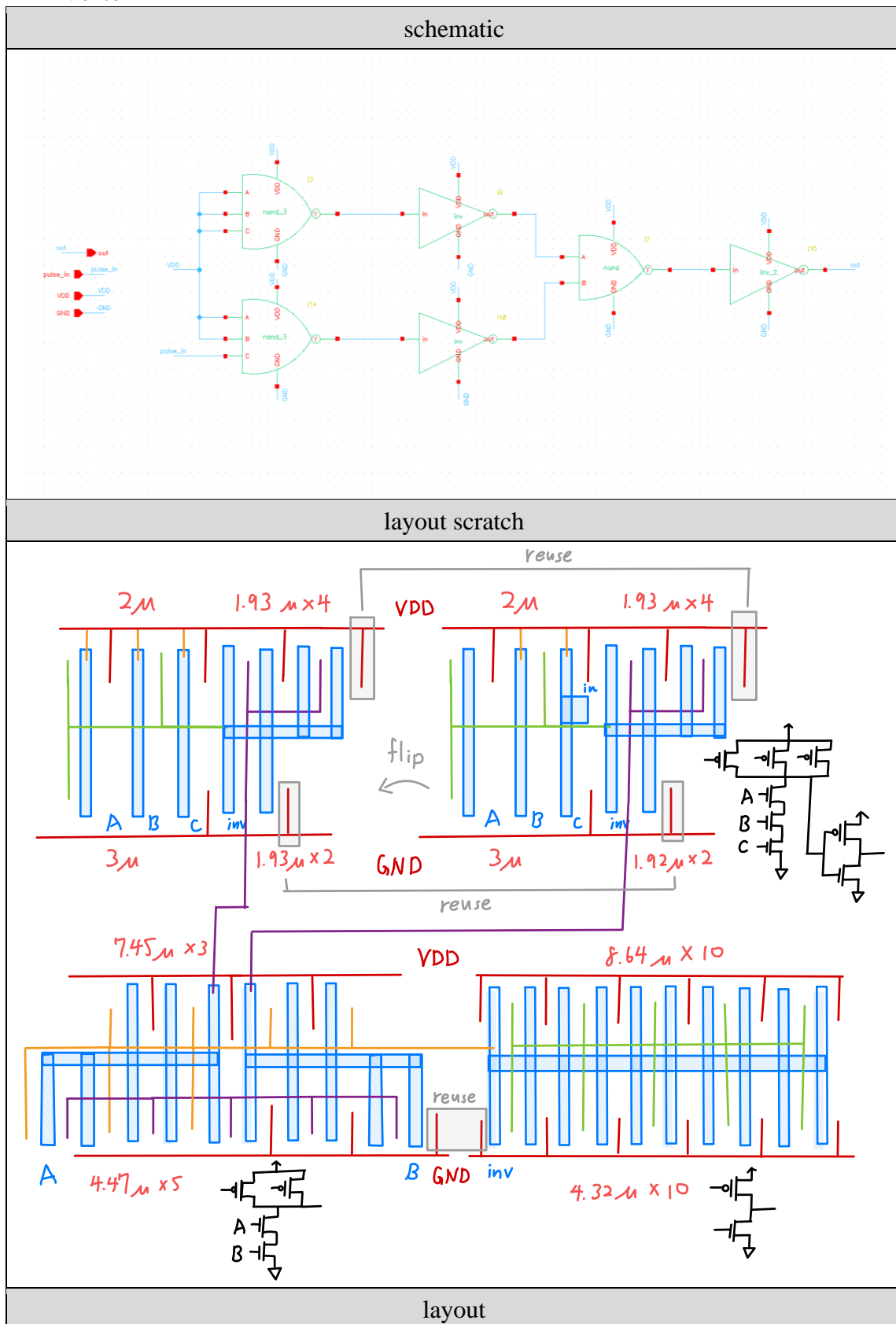- 2F - Layout of 3-input NAND gate, inverter A, 2-input NAND gate, and inverter B



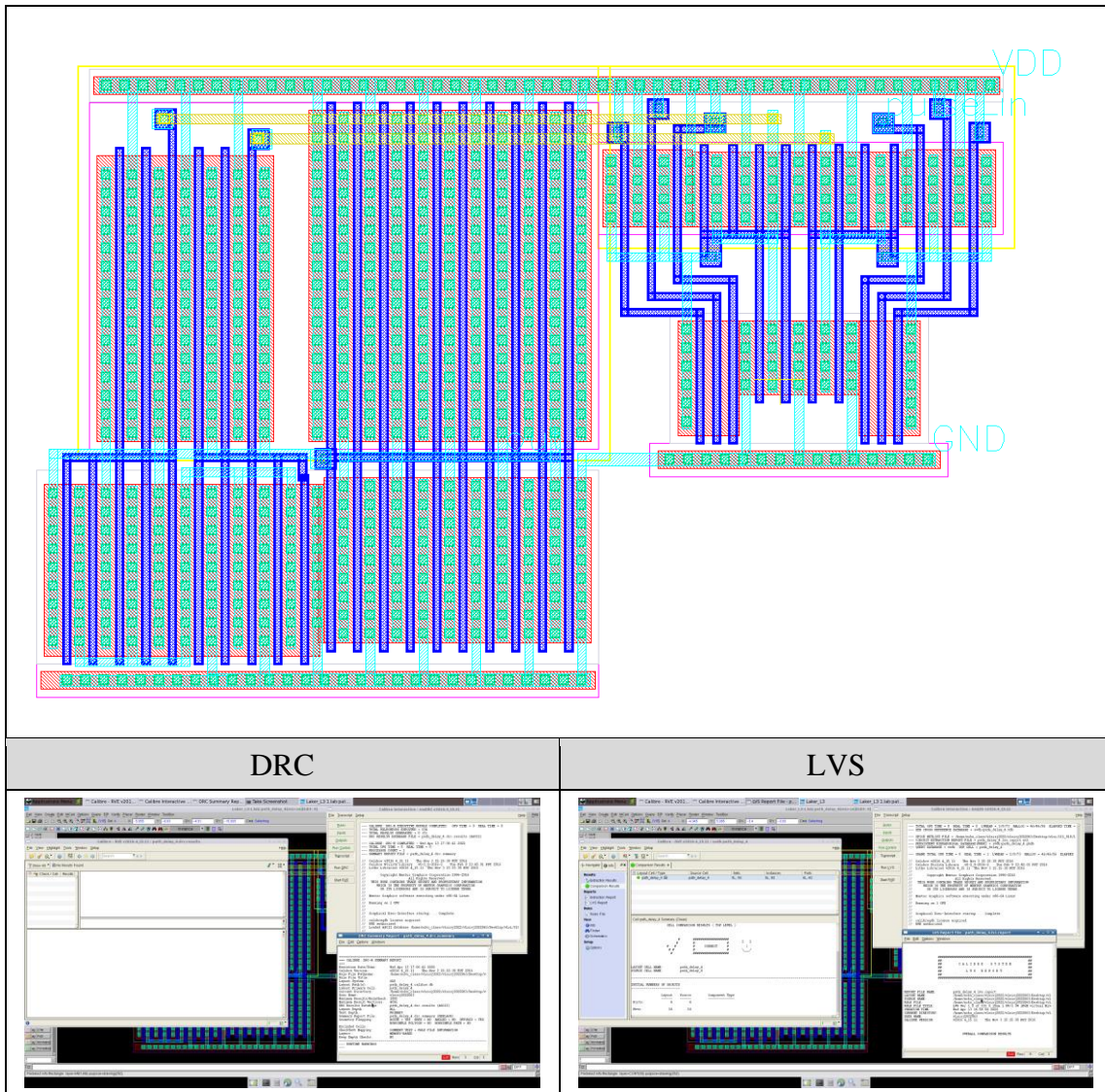

- 3A - Which one is the better layout

 

Output $17C$

Output $11.5C$

解釋

單從stick diagram看，左邊電路上面壞(輸出沒有共用contact)、下面好(輸出看到NMOS一顆)；右邊電路上面好(輸出有共用contact)、下面壞(輸出看到NMOS兩顆)，因此上下各有不同地方的好壞，無法判斷哪種layout好。(如圖一)

因此考慮上下迴路RC充放電一致，電晶體最佳sizing下，做量化評估分析layout好壞，左邊輸出電容值 $C_{output} = 3C + 12C + 2C = 17C$ ；右邊輸出電容值 $C_{output} = \frac{12+3}{2}C + 4C = 11.5C$ ，因此右邊的layout較好。(如圖二)

● 3B - Draw a much better one

layout	schematic
	<p>为了让上下回路RC充放电一致 \Rightarrow 决定MOS的W 每一个path都是R</p> <p>$Y = A \cdot (B + C + D + E)$ \Rightarrow OAI14</p>

解釋

更好的layout方式就是各取所長 - 取左邊電路的下面與右邊電路的上面。


計算各個節點的寄生電容，結果如圖二所示，根據講義U14-5與助教公告的說明，需要注意兩項觀念。

Simple MOS Capacitance Model
 - Diffusion Capacitance (2/2)

- Quick estimation
 - Comparable to C_g ($\sim 1-2 \text{ fF}/\mu\text{m}$) for contacted diffusion
 - $\approx \frac{1}{2}C_g$ for uncontacted ones
- Diffusion nodes are generally made as small as possible

diffusion 面積決定電容值大小
 diffusion 盡量可能壓小 (fold)

 1. diffusion的面積大小決定電容值大小，兩者成正比，經過自己實際測試後，數值計算如左圖，兩個contact是 $0.99 \mu\text{m}$ 、共用contact是 $0.5 \mu\text{m}$ 、不打contact是 $0.25 \mu\text{m}$ ，因此大致呈現4:2:1的比例，所以我們才會得到結論 - 當兩個MOS共用contact時，電容取兩個MOS的depletion capacitance的平均 $C_g = \frac{C_{g1} + C_{g2}}{2}$ ，若沒打contact時，depletion capacitance再砍半 $\frac{1}{2}C_g$ 。



2. 關於不同size的電晶體共用contact的計算方式，如左圖所示，右邊layout的diffusion面積全由右邊電晶體的size所決定，而左邊layout的diffusion面積為左邊與右邊電晶體的size取平均，因此也可知道左邊的layout會比較好，layout很重要的目的就是要極小化diffusion的面積，因為diffusion的面積與電容值成正比。

● 3C - estimate the rising or falling delay for 3B circuit

VLSI lab2

	A	B	C	D	E
pattern 1	1.8 → 0	1.8	1.8	1.8	1.8

Elmore Delay Model $t_{pd} = \sum R_{i-to-source} C_i$

rising \Rightarrow source is VDD

$t_{pdr} = 9.5 RC$

	A	B	C	D	E
pattern 2	1.8	0 → 1.8	0	0	0

Elmore Delay Model $t_{pd} = \sum R_{i-to-source} C_i$

falling \Rightarrow source is GND

$t_{pdf} = \frac{R}{2} \cdot 6C + (\frac{R}{2} + \frac{R}{2}) \cdot 9.5C$

$= 3RC + 9.5RC$

$= 12.5 RC$

	A	B	C	D	E
pattern 3	1.8 → 0	0	0	0	1.8

Elmore Delay Model $t_{pd} = \sum R_{i-to-source} C_i$

rising \Rightarrow source is VDD

$t_{pdr} = \frac{1}{4} RC (4 \cdot 9.5 + 6 \cdot 5 + 6 \cdot 6 + 6 \cdot 7)$

$= \frac{1}{4} RC (38 + 30 + 36 + 42)$

$= \frac{1}{4} RC \cdot 146$

$= 36.5 RC$

VLSI lab2

pattern 4

A	B	C	D	E
1.8	0	0	0	0 → 1.8

Elmore Delay Model $t_{pdf} = \sum R_{i \rightarrow \text{to-source}} C_i$
falling \Rightarrow source is GND

$$\begin{aligned}
 t_{pdf} &= \frac{1}{4} RC (6 \cdot 2 + 9.5 \cdot 4 + 6 \cdot 5 + 6 \cdot 6 + 6 \cdot 7) \\
 &= \frac{1}{4} RC (12 + 38 + 30 + 36 + 42) \\
 &= \frac{1}{4} RC \cdot 158 \\
 &= 39.5 RC
 \end{aligned}$$

pattern 5

A	B	C	D	E
1.8	0	1.8 → 0	0	0

Elmore Delay Model $t_{pdr} = \sum R_{i \rightarrow \text{to-source}} C_i$
rising \Rightarrow source is VDD

$$\begin{aligned}
 t_{pdr} &= \frac{1}{4} RC (6 \cdot 3 + 9.5 \cdot 4 + 6 \cdot 6) \\
 &= \frac{1}{4} RC (18 + 38 + 36) \\
 &= \frac{1}{4} RC (92) \\
 &= 23 RC
 \end{aligned}$$

pattern 6





A	B	C	D	E
0 → 1.8	0	0	1.8	1.8

Elmore Delay Model $t_{pdf} = \sum R_{i \rightarrow \text{to-source}} C_i$
falling \Rightarrow source is GND

$$\begin{aligned}
 t_{pdf} &= \frac{1}{4} RC (9.5 \cdot 3 + 6 \cdot 4 + 6 \cdot 5) \\
 &= \frac{1}{4} RC (28.5 + 24 + 30) \\
 &= \frac{1}{4} RC \cdot 82.5 \\
 &= 20.625 RC
 \end{aligned}$$

VLSI lab2


● 3D - layout of 3B circuit

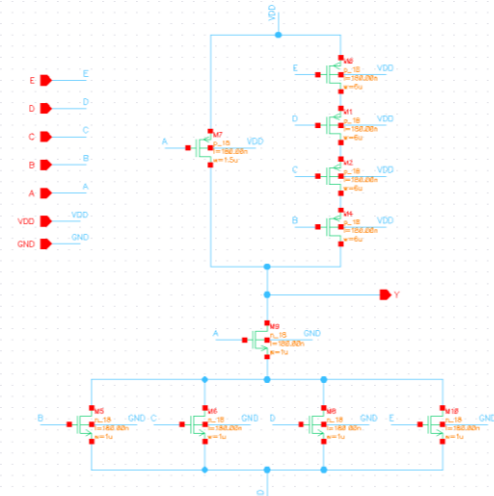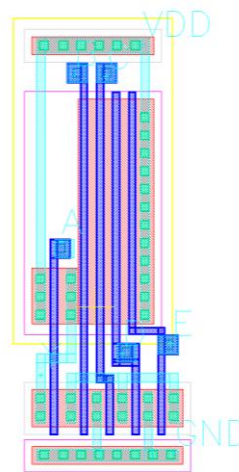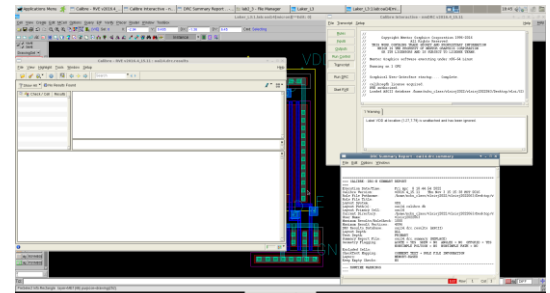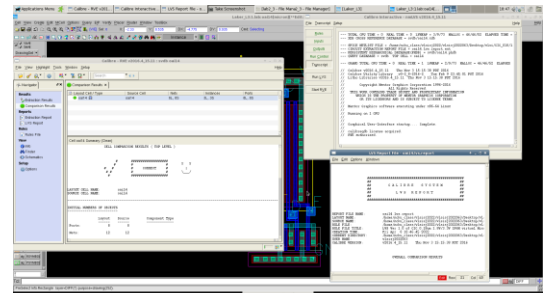schematic	
	
layout	
	
DRC	LVS
	

	Estimation delay time t_{pdr} or t_{pdf}	HSPICE postsim simulation
Pattern 1	$9.500RC = 3.80e - 11$	$5.692e - 11$
Pattern 2	$12.500RC = 5.00e - 11$	$7.007e - 11$
Pattern 3	$36.500RC = 1.46e - 10$	$6.245e - 11$

VLSI lab2


Pattern 4	$39.500RC = 1.58e - 10$	$1.453e - 10$
Pattern 5	$23.000RC = 9.20e - 11$	$8.972e - 11$
Pattern 6	$20.625RC = 8.25e - 11$	$9.468e - 11$

 

圖表解釋

理論值計算根據講義U20-P6，在.18製程下 $3RC = 12 ps$ ，，所以 $1RC = 4 \cdot 10^{-12}s$ ，個別帶入3C小題計算每一種pattern的delay值。

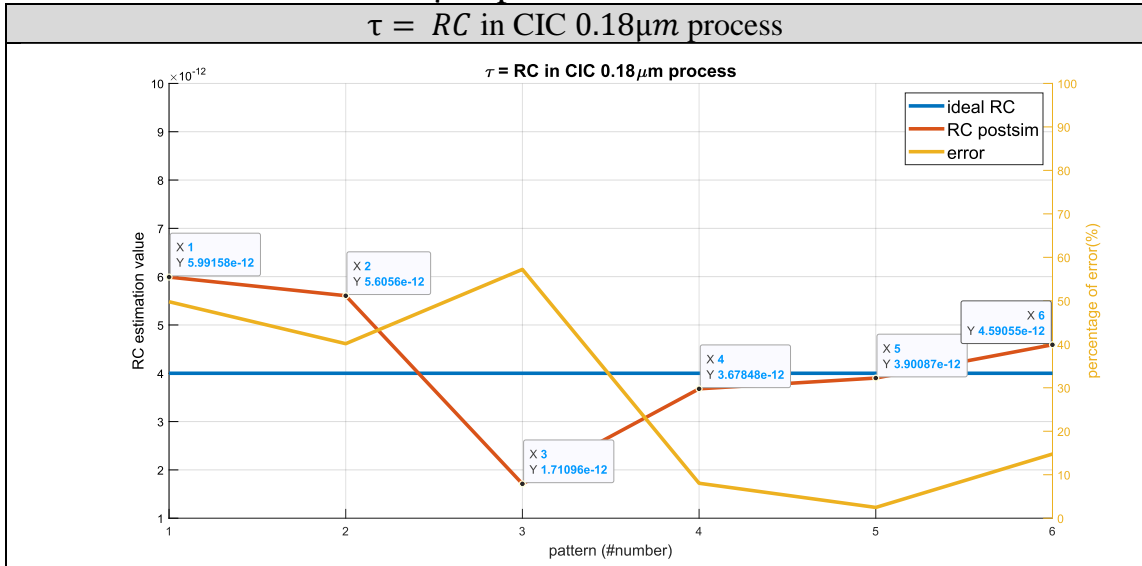● $3E - \tau = RC$ in CIC 0.18 μm process



圖表解釋

理論值計算同上，根據講義U20-P6，在.18製程下 $3RC = 12 ps$ ，所以 $1RC = 4 \cdot 10^{-12}s$ 。估測值就是把postsim模擬的delay time除以3C小題計算delay值的係數，舉例來說pattern 5的postsim模擬結果是 $8.972e-11(s)$ ，而計算delay time是 $23RC$ ，因此可估算 $\tau = RC = \frac{8.972 \cdot 10^{-11}}{23}$ 。

● Conclusion

本次實驗我學到以下5大重點。

A. 熟悉HSPICE語法

尤其是第一大題，1A小題使用 .DC 關鍵字做穩態分析、sweep 關鍵字掃描電壓、.PROBE 關鍵字將以下指定變數會輸出到波型檔；1D小題、1E小題使用 .MEA 關鍵字在特定情況下指定節點與時間資訊輸出數據到文字檔。

B. 建立邏輯閘的linear delay model

1E小題、1F小題藉由計算值匯出至matlab做圖，建立linear delay model並與講義U20-6的理論值做比較。

$$d = \frac{t_{pd}}{\tau} = f + p = \underbrace{g}_{\text{slope}} \cdot h + \underbrace{p}_{\text{y-intercept}}$$

C. 評估不同電路架構的path delay time與最佳化一條path的delay time

第2大題最佳化4種電路架構的delay time並判斷哪種電路架構對於 $H = \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{1000fF}{10fF} = 100$ 情況下較佳，最佳化一條path的delay time的流程如下

1. 計算path effort $F = GBH$ ，其中 $G = \prod g_i$ 、 $B = \prod b_i$ where $b = \frac{C_{onpath} + C_{offpath}}{C_{onpath}}$ 、

$$H = \prod h_i = \frac{C_{out}}{C_{in}^{(1)}} \cdot \frac{C_{out}^{(2)}}{C_{in}^{(2)}} \cdot \dots \cdot \frac{C_{out}^{(i)}}{C_{in}^{(i)}} = \frac{C_{out}}{C_{in}}。$$

2. 決定要用幾級(stage)電路實現，delay time最佳值是每一級要推等效4個自己 (fanout)， $F^{\frac{1}{N}} = 4 \Rightarrow N = \log F$ 。

3. 計算此path最小delay time是 $D = NF^{\frac{1}{N}} + P$ ，其中 $P = \sum p_i$ 。

4. 計算各級邏輯閘的effort均為 $\hat{f} = F^{\frac{1}{N}}$ 。

5. 從後往前推，計算每一級的輸入電容值 $\hat{f} = gh = g \frac{C_{out}}{C_{in}} \Rightarrow (C_{in})_i = \frac{g_i(C_{out})_i}{\hat{f}}$ 。

6. 得到各級邏輯閘的 C_{in} 去決定電晶體的size，假設一個2-input NAND gate計算得 $C_{in} = 15$ ，而計算NMOS和PMOS取size的ratio為4:1，因此NMOS的size取12、PMOS的size取3，輸入源看進去的電容才會是 $12 + 3 = 15$ 。

D. transistor foding的layout技巧

2F小題練習部分。參照這篇[文獻](#)裡面的做圖與描述，transistor folding就是並聯2顆 W 砍半的電晶體，如此等效上還是看到1顆 W 的電晶體，以降低diffusion面積，使寄生電容降低，從線性區電流公式也可以看出流經迴路的電流還是維持一致。

$$i \propto \frac{W}{L} = \underbrace{\frac{\frac{W}{2}}{L} + \frac{\frac{W}{2}}{L}}_{\text{transistor in parallel}}$$

E. 分析邏輯閘的delay time

第3大題決定電晶體的size、計算layout優化後的寄生電容、計算六種不同輸入pattern下的delay time，分析電路的delay time的步驟如下

1. 為了使上下迴路RC充放電一致，要先決定每一個電晶體的尺寸 $\frac{W}{L}$ ，確保每一條通路的電阻值都相同。

2. 使用RC delay model計算C值，快速方法是從一節點看有 i 個size是 k_i 的MOS，電容值即是 $\sum_{i=1}^n k_i$ ，至於GND和VDD不需要計算電容值，因為電容兩端電壓固定，所以電容不會充放電。

3. (如果考慮layout優化的問題時)當兩個MOS共用contact時，電容取兩個MOS的

VLSI lab2

depletion capacitance的平均 $C_g = \frac{C_{g1}+C_{g2}}{2}$ ，若沒打contact時，depletion capacitance再砍半 $\frac{1}{2}C_g$ 。

4. 決定出RC充放電值最大時的worst case。

5. 分別計算當輸出上升時的rising propagation delay time t_{pdr} 與當輸出下降時的falling propagation delay time t_{pdf} 。

6. 使用Elmore delay model，一次只看一個電容充放電行為並相加，計算propagation delay time $t_{pd} = \sum_{\text{nodes } i} R_{i\text{-to-source}} C_i$ ，代表用一階RC充放電去近似高階RC充放電I-V曲線，注意照理說取時間常數應該是 $t_{pd} = R'C \ln 2$ ，而為求計算方便一般取的 R 已隱含 $R' \ln 2$ 成分。